


#### Физика на полупроводниците


Цел разглеждането:

Да може да отговаряте на тези или подобни въпроси:

- □ Какво е PN-преход, диод, транзистор;
- □ Какви видове диоди и транзистори има;
- □ Какви са основните им характеристики;
- □ Какви са общите принципи в работата на елементите;
- □ Има ли разлики, в какво се състоят?

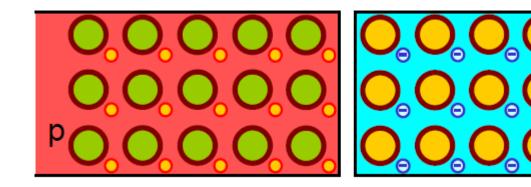
- За да сеполучи такъв преход, двата типа полупроводници трябва да се доближат на междуатомно разстояние.
- В N- тип ПП има по един електрон до всеки атом на Phosphor
- В Р-тип ПП има по една дупка до всеки атом на Вог



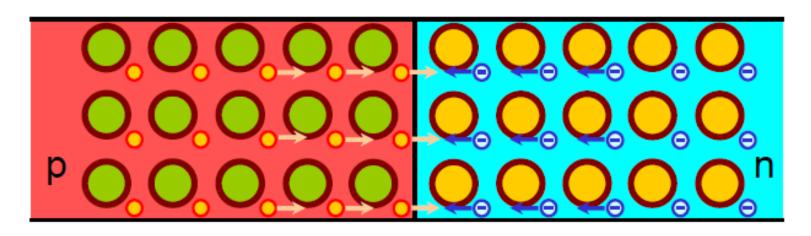

- В следствие на дифузията на основните токоносители(електрони и дупки) и рекомбинирането им, в близост до pn-прехода няма свободни токоносители
  - зона на обемен заряд
- □ В n- и p-областите остават некомпенсирани, положително и отрицателно заредени ядра.

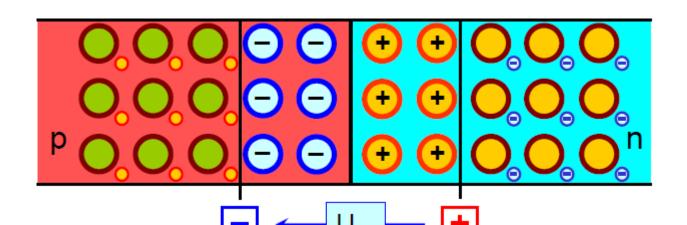
- Некомпенсираните заряди отблъскват съответните основни токоносители
- Получава се електрическо поле (напрежение U<sub>D</sub>), което пречи на понататъшното придвижване на основните токоносители




- Поради тази причина зоната на обемен заряд се нарича още спиращ слой или обеднена зона.
- □ Тъй като в нея няма токоносители, съпротивлението на зоната е много голямо.
- □ В реалния случай р- и n- областите са с различна концентрация на примесите.
- От това зависи как ще изглежда зоната на прехода.
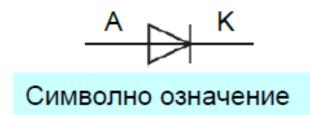
#### Диоди

Ако от областите на PN-прехода се изведат електроди, получава се диод.



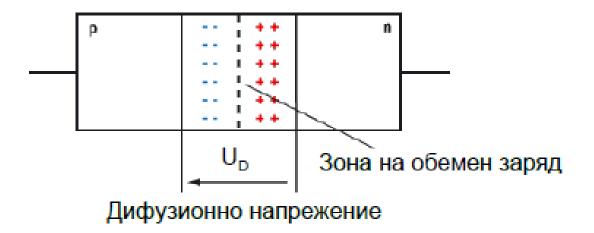- ▶ Електродът от р-областта се нарича анод(A);
- ▶ Електродът от n-областта се нарича катод(К).




#### Диод

- В зависимост от това как се подава външно напрежение към изводите на диода са възможни два варианта:
- □ Свързване в права посока-когато на анода се подаде плюса на източника на напрежение, а на катода минуса.
- □ Свързване в обратна посока (инверсно свързване) когато на анода се подаде минуса на източника на напрежение, а на катода плюса.
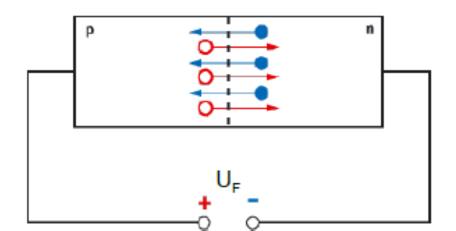
#### Диод. Свързване в права посока

- □ Приложеното външно напрежение U<sub>F</sub> има обратна посока на дифузионното напрежение U<sub>D</sub>
- □ При увеличаване на външното напрежение:
  - > Зоната на обемен заряд намалява;
  - Все повече основни токоносители (електрони и дупки) могат да преминават през прехода;




### **Диод. V-А характеристика**

□ Токът през диода в права посока I<sub>F</sub> ще нараства експоненциално, тъй като се описва с уравнението:

$$I_F = I_S. \left(e^{rac{U_F}{U_T}} - 1
ight) pprox I_S.e^{rac{U_F}{U_T}}$$
, при  $U_F > 0,1~\mathrm{V}$ 

$$U_T = \frac{k.T}{q} = 26 \text{ mV}, \text{при } T = 300 \text{ K}$$

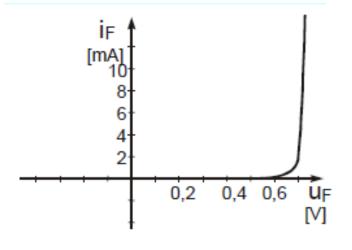
 $I_{\scriptscriptstyle S}$  – ток на насищане



При големи токове
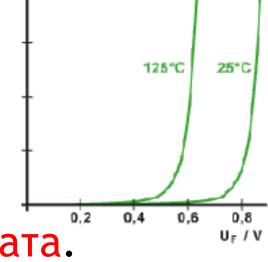
#### Диод. Температурна зависимост

- □ Токът през диода в права посока I<sub>F</sub> ще нараства експоненциално, тъй като се описва с уравнението:
- □ Зависимостта  $\frac{dU_F}{dT} \approx -2\frac{\text{mV}}{\text{K}}$  е линейна:
- □ Тя се използва за измерване на температури в интервала от-20° до +100°.
- При постоянен ток през диода напрежението върху диода е




le / miA

правопропорционално на температурата.
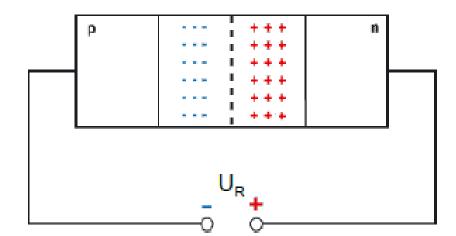
# Диод. Свързване в обратна посока


- □ Приложеното външно напрежение U<sub>R</sub> съвпада по посока с дифузионното напрежение U<sub>D</sub>
- □ При увеличаване на външното напрежение:
  - > Зоната на обемен заряд се разширява;
  - През прехода не могат да преминават основни токоносители(електрони и дупки);


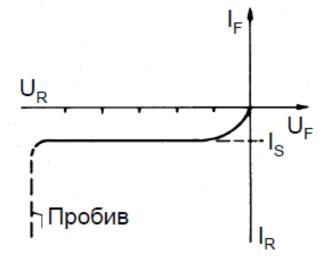
# Диод. V-А характеристика (обратно свързване)

□ Токът през диода в обратна посока I<sub>R</sub> остава постоянен:

$$I_{\mathit{R}} = I_{\mathit{S}}. \left( rac{1}{rac{U_{\mathit{R}}}{e^{U_{\mathit{T}}}}} - 1 
ight) pprox -I_{\mathit{S}},$$
 при  $U_{\mathit{R}} >> U_{\mathit{T}}$ 



- □ Токът на насищане I<sub>S</sub> е силно зависим от температурата, тъй като е резултат от генериране на основни токоносители в зоната на обемен заряд
  - > Остава постоянен, понеже зоната расте

# Диод. V-А характеристика (обратно свързване)

- □ При високи инверсни напрежения се достига до пробив, тъй като поради силното електрическо поле електрони лавинообразно напускат валентната зона.
- □ Напрежението на пробив е максимално допустимото напрежение при инверсно свързване.
- □ Напреженията на пробив са в граници от V до kV.
  - Отделената мощност е голяма дажеи при малки токове, което води до разрушаване на PN-прехода!

# Диод. Температурна зависимост (обратно свързване)

- □ При по-висока температура токоносителите се сблъскват по-често и се намалява подвижността им.
- □ Но при тази висока температура се генерират нови токоносители, което повишава проводимостта.
- □ Повишаването на проводимостта води до по-голям обратен ток на насищане.
- □ Токът на насищане нараства почти експоненциално с повишаване на температурата.

